Computer Organization & Design实验与课程设计

Lab01-1 ALU、Regfiles设计

Ma De (马德)

made@zju.edu.cn

2022

College of Computer Science, Zhejiang University

Course Outline

- 一、实验目的
- 二、实验环境
- 三、实验目标及任务

实验目的

- 1. 复习寄存器传输控制技术
- 2. 掌握CPU的核心组成:数据通路与控制器
- 3. 设计数据通路的功能部件
- 4. 进一步了解计算机系统的基本结构
- 5. 熟练掌握IP核的使用方法

实验环境

- □实验设备
 - 1. 计算机(Intel Core i5以上,4GB内存以上)系统
 - 2. Sword2.0/Sword4.0开发板
 - 3. Xilinx VIVADO2017.4及以上开发工具
- □材料

无

实验目标及任务

■目标:熟悉SOC系统的原理,掌握IP核集成设计 CPU的方法,了解数据通路结构并实现ALU和 Register Files

■任务一:设计实现数据通路部件ALU

---采用硬件描述语言的设计方法

■任务二:设计实现数据通路部件Register Files

---采用硬件描述语言的设计方法

■任务一:设计实现数据通路部件ALU

---方法一: 根据原理图进行结构化描述


---方法二: 根据原理图进行功能性描述

数据通路的功能部件之一: ALU

□ 实现5个基本运算

- ■整理逻辑实验的ALU
- verilog输入并仿真
- ■拓展ALU的功能


ALU Control Lines	Function	note
000	And	兼容
001	Or	兼容
010	Add	兼容
110	Sub	兼容
111	Set on less than	
100	nor	扩展
101	srl	扩展
011	xor	扩展

 


注: overflow功能暂未实现

根据原理图进行结构化描述设计 ALU

ALU逻辑原理图

 

结构化描述输入设计ALU

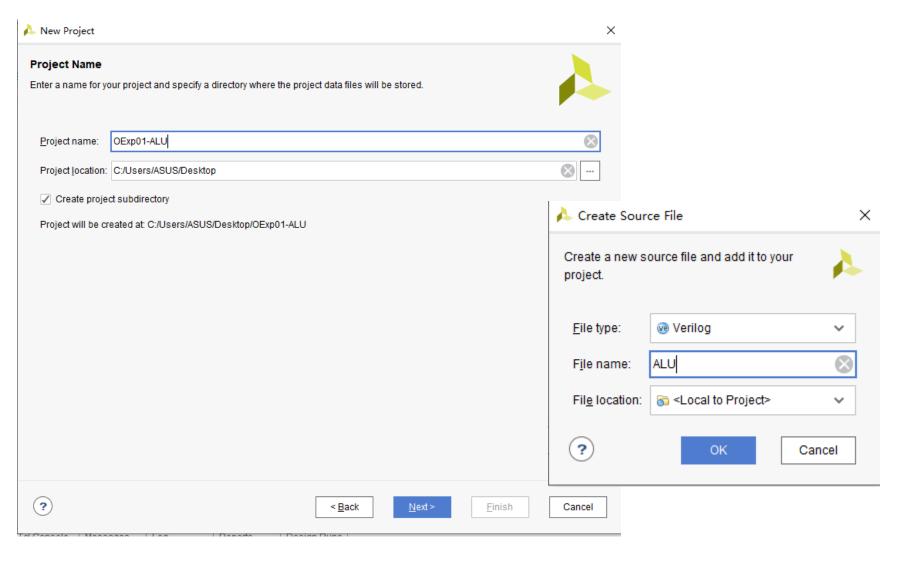

结构化描述输入设计ALU

拷贝下列模块到ALU工程目录:


(Exp0设计)

and32, or32, ADC32, xor32, nor32, srl32, SignalExt_32, mux8to1_32, or_bit_32

添加模块路径到ALU工程目录:

ALU TOP逻辑原理图

顶层逻辑连接如图(详细可参照pdf文档),根据连接图可完成顶层文件的编写

 


ALU TOP文件编写

```
module ALU(
 input [31:0] A,
 input [2:0] ALU operation,
 input [31:0] B,
 output [31:0] res,
 output
              zero
 );
MUX8T1 32 0 MUX8T1 32 0
   (.IO(and32 0 res),
    .l1(or32 0 res),
    .I2(addc 32 0 S[31:0]),
    .13(xor32 \ 0 \ res),
    .14(nor32 0 res),
                                                         .B(B),
    .15(srl32 0 res),
    .l6(addc 32 0 S[31:0]),
    .I7({31'b0,addc 32 0 S[32]}),
    .o(MUX8T1 32 0 o),
    .s(ALU operation));
```

xor32_0 xor32_1
(.A(SignalExt_32_0_So),
.B(B),
.res(xor32_1_res));
endmodule

ALU TOP文件编写

 


根据原理图进行功能性描述设计 ALU

ALU 功能性描述

endmodule


```
module ALU(
input [31:0] A,
 input [2:0] ALU_operation,
input [31:0] B,
output [31:0] res,
output zero
always @ (*)
  case (ALU_operation)
       3'b000: res=A&B;
endcase
```

ALU testbench文件

 

```
ALU ALU_u(
    .A(A),
    .B(B),
    .ALU operation(ALU operation),
    .res(res),
    .zero(zero)
initial begin
    A=32' hA5A5A5A5:
    B=32' h5A5A5A5A:
    ALU operation =3'b111:
    #100;
    ALU_operation =3'b110;
    #100:
    ALU_operation =3'b101;
    #100:
    ALU_operation =3'b100;
    #100:
    ALU_operation =3'b011;
    #100:
    ALU operation =3'b010;
    #100:
    ALU_operation =3'b001;
    #100:
    ALU_operation =3'b000;
    #100:
    A=32' h01234567:
    B=32' h76543210;
    ALU_operation =3'b111;
end
```

ALU仿真波形图

 

仿真正确之后,封装为IP

■任务二:设计实现数据通路部件Register Files


---采用硬件描述语言的设计方法

数字系统的功能部件之一: Register files

- □实现32×32bit寄存器组
 - ■优化逻辑实验Regs
 - 行为描述并仿真结果

□端口要求

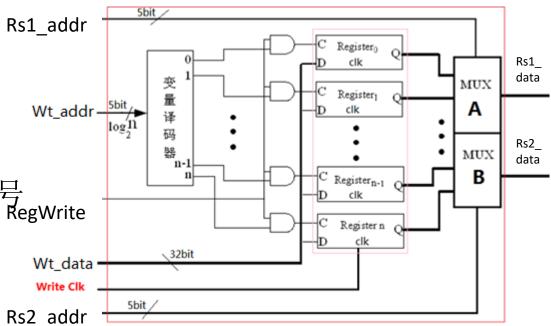- 二个读端口:
 - Rs1 addr;Rs1 data
 - Rs2 addr;Rs2 data
- 一个写端口,带写信号 RegWrite
 - Wt addr; Wt data
 - □ RegWrite



Regfile参考代码


```
clk
Module regs( input
                              clk, rst, RegWrite,
                                                                 rst
               input [4:0] Rs1_addr, Rs2_addr, Wt_addr,
                                                                 ■Rs1 addr[4:0]
                                                                                    Rs1_data[31:0]
               input [31:0] Wt data,
                                                                 Rs2_addr[4:0]
                                                                                    Rs2 data[31:0]
               output [31:0] Rs1 data, Rs2 data
                                                                 ■Wt addr[4:0]
                                                                 ■Wt data[31:0]
                                                                 RegWrite
                                         // r1 - r31
reg [31:0] register [1:31];
                                                                            Regs v1 0
  integer i;
   assign rdata A = (Rs1 addr== 0) ? 0 : register[Rs1 addr];
                                                                                  // read
   assign rdata B = (Rs2 addr== 0) ? 0 : register[Rs2 addr];
                                                                                  // read
   always @(posedge clk or posedge rst)
     begin if (rst==1) for (i=1; i<32; i=i+1) register[i] <= 0;
                                                                                   // reset
             else if ((Wt addr != 0) && (RegWrite == 1))
                     register[Wt addr] <= Wt data;</pre>
                                                                                   // write
     end
endmodule
```

Regs

regfile仿真结果

```
Ons-100ns regfile初始化复位,读写都为0;
```

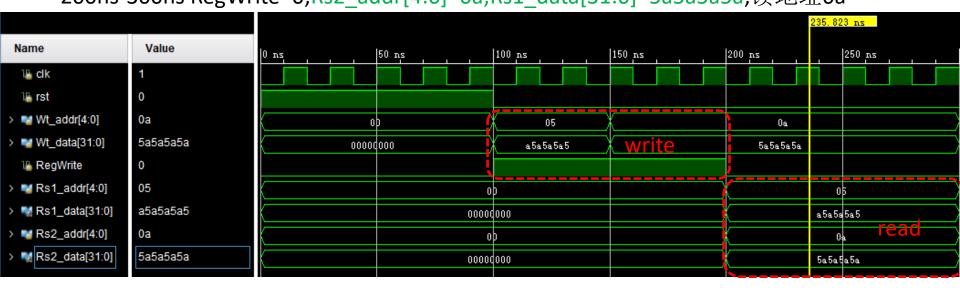
```
100ns-150ns RegWrite=1;Wt_addr[4:0]=05;Wt_data[31:0]=a5a5a5a5;写地址05 150ns-200ns RegWrite=1;Wt_addr[4:0]=0a;Wt_data[31:0]=5a5a5a5a5;写地址0a 200ns-300ns RegWrite=0;Rs1_addr[4:0]=05;Rs1_data[31:0]=a5a5a5a5a5;读地址05 200ns-300ns RegWrite=0;Rs2 addr[4:0]=0a;Rs1 data[31:0]=5a5a5a5a5a;读地址0a
```



仿真正确之后,封装为IP

Regfile對裝失键点


- □ 寄存器堆带有clk和rst; 直接封装时会存在两个问题
 - ■端口警告
 - ■复位信号自动反向

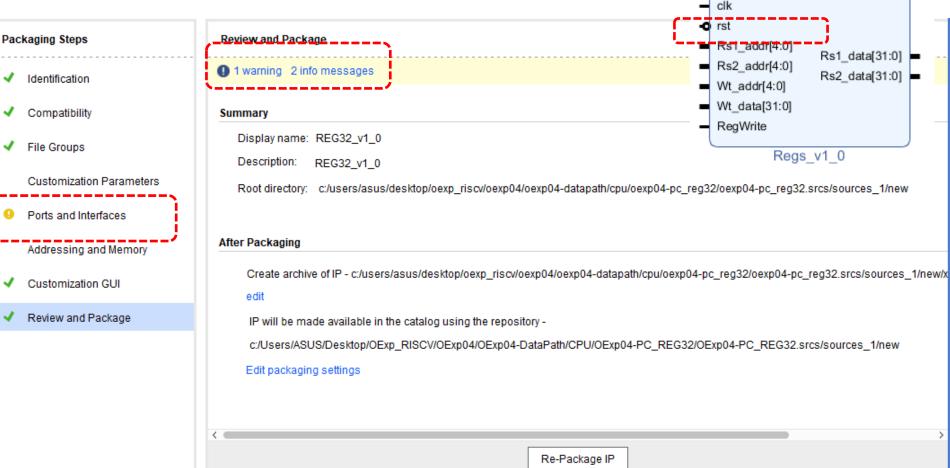


Regs 0

Regfile對裝失键点

 
- □ 寄存器堆带有clk和rst; 直接封装时会存在两个问题
 - ■端口警告原因是clk端口属性未知
 - 复位信号自动反向原因是系统默 认是低电平而实验设计时高电平 ,需要进行属性约束



 


Regfile對裝失键点--clk

点击clk进入端口编辑界面,Parameters下添加

 


Regfile 對 装 关键点——clk

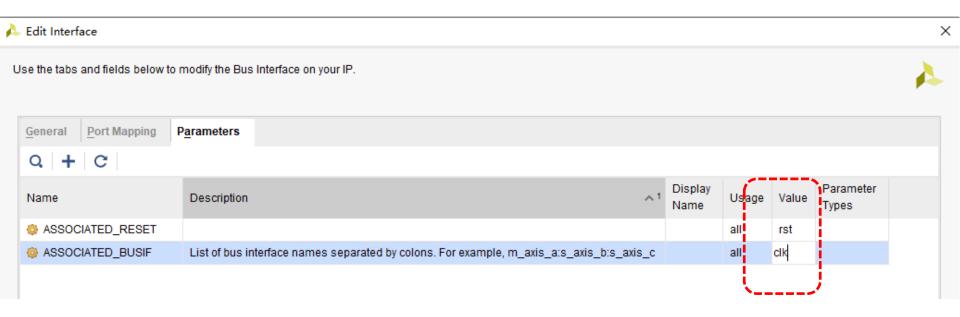□ 然后在新建的ASSOCIATED_BUSIF这个参数后面的value 列输入定义的时钟信号的名字,此处为clk




Regfile 對装关键点---rst

□ 点击rst进入端口编辑界面,Parameters下添加POLARITY

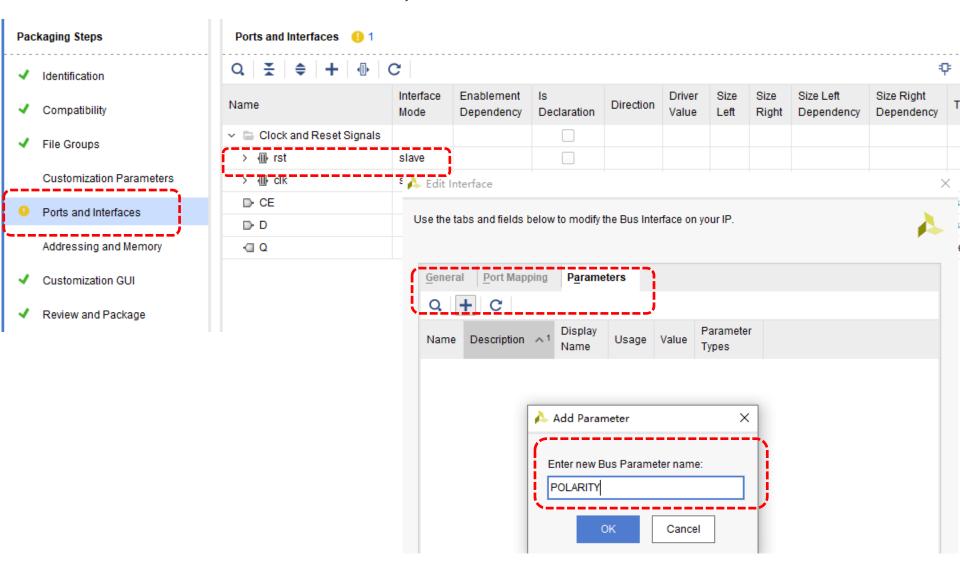

Regfile 對装关键点---rst

 □ 然后在新建的POLARITY这个参数后面的value列输入属性ACTIVE_HIGH



□ 注意: 后续封装的含时钟和复位信号的IP, 建议均作此类 属性限制以免设计时产生问题

思考题

- □如何给ALU增加溢出功能
 - ■提示:分析运算结果的符号
- □分析逻辑实验的Register Files设计
 - ■本实验你做了哪些优化?
 - ■逻辑实验的Register Files直接使用,你认为会存在那些问题?

